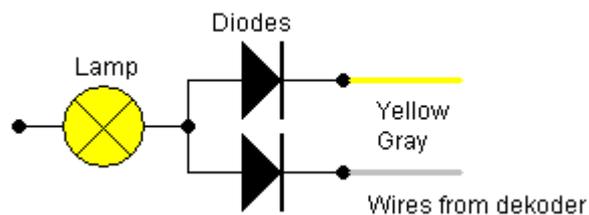


Fonction de sorties et lampes (traduction (23/12/99): <http://www.pallund.dk/ti>)

Parfois quand vous transformez une locomotive à vapeur ancienne , vous découvrez que la lampe fonctionne seulement en marche avant. Votre décodeur a pourtant des sorties pour les lampes avants et arrières.

Vous pouvez connecter les deux sorties à la lampe avec des diodes. Avec cette méthode, la lampe fonctionne toujours quand la locomotive roule dans les deux directions (fonction activée).

Voici comment est la connexion:



Pour les diodes use : 1N4001 or 1N4148.
(autrement les 1N400x peuvent être aussi utilisée)

Ces diodes peuvent être supprimées mais elles sont là pour protéger les sorties du décodeur.